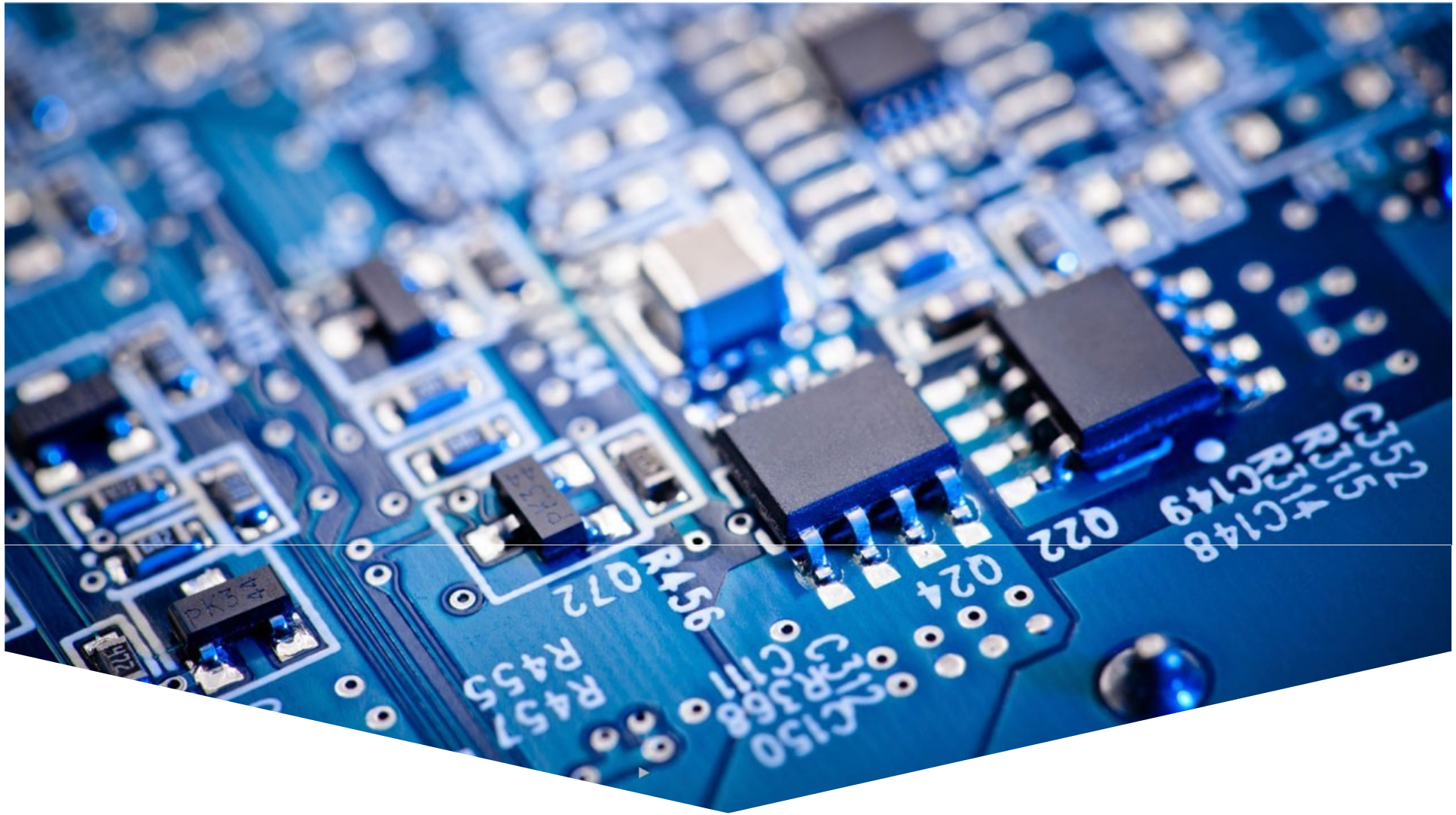




ANALOGUE ELEKTRONICA 2

CLASS-AB AMPLIFIERS

overtref jezelf



Overzicht

- Power Amplifiers

- Power Transistors

- Heat Sinks

- Classes of Amplifiers

- Class A

- Class AB

- Class D

- Class AB amplifiers

- Input-Filter

- Input Stage (IPS)

- Voltage Amplifier Stage (VAS)

- Current-Mirror

- Common-Emitter Stage

- Active-Load

- Vbe-Multiplier

- Negative Feedback

- Output Stage

- Output Filters

Power Amplifiers



■ Power Amplifiers:

- Deliver large amounts of power ($> 100 \text{ W}$) to a passive load
- Typically built with BJT-transistor or MOSFETs


■ Total harmonic distortion (THD):

- RMS value of harmonic components of the output signal
- Fundamental frequency excluded
- Expressed as a percentage of the fundamental

Power Transistors

■ Physical Transistor Limitations:

- Max. rated current: I_c or I_{ds}
- Max. rated voltage: U_{ce} or U_{ds}
- Max. rated power: $P = U_{ce} \cdot I_c$ or $P = U_{ds} \cdot I_{ds}$
- Types of transistor: BJT or MOSFET
- Also to consider: max. temperature
 - Function of rate at which heat is removed
- Examples:
 - **MJ15003** (NPN)/**MJ15004**(PNP): 140 V, 20 A, 250 W, TO-3
 - **TIP142** (NPN)/**TIP147**(PNP): 100 V, 10 A, 125 W, TO-247
 - **MJL21194** (NPN)/**MJL21193**(PNP): 250 V, 16 A, TO-264

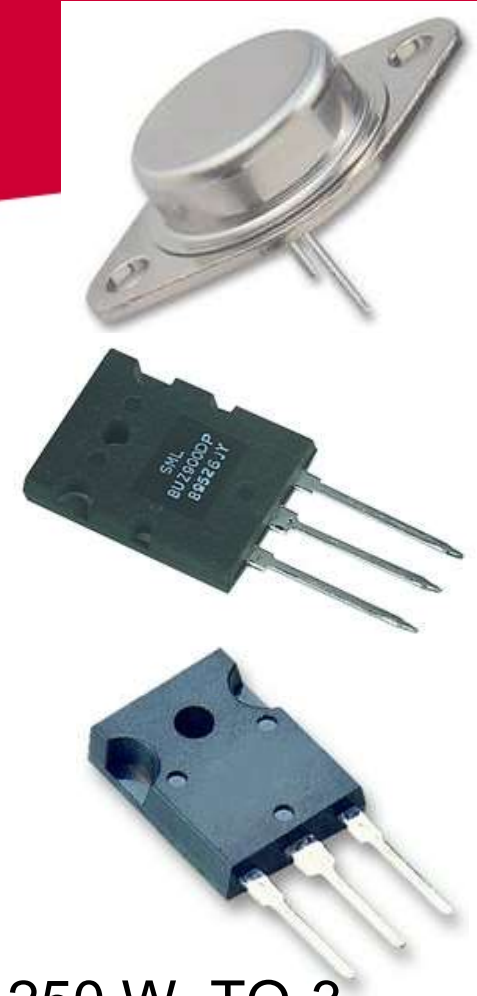

Power BJT Transistor

Table 8.1

Comparison of the characteristics and maximum ratings of a small-signal and power BJT

Parameter	Small-Signal BJT (2N2222A)	Power BJT (2N3055)	Power BJT (2N6078)
$V_{CE(max)}$ (V)	40	60	250
$I_C(max)$ (A)	0.8	15	7
$P_D(max)$ (W) (at $T = 25^\circ\text{C}$)	1.2	115	45
β	35–100	5–20	12–70
f_T (MHz)	300	0.8	1

■ DC current gain is not a constant:

■ Drops at higher current

■ Much lower than a small-signal transistor

■ Watch the breakdown voltage mechanism:

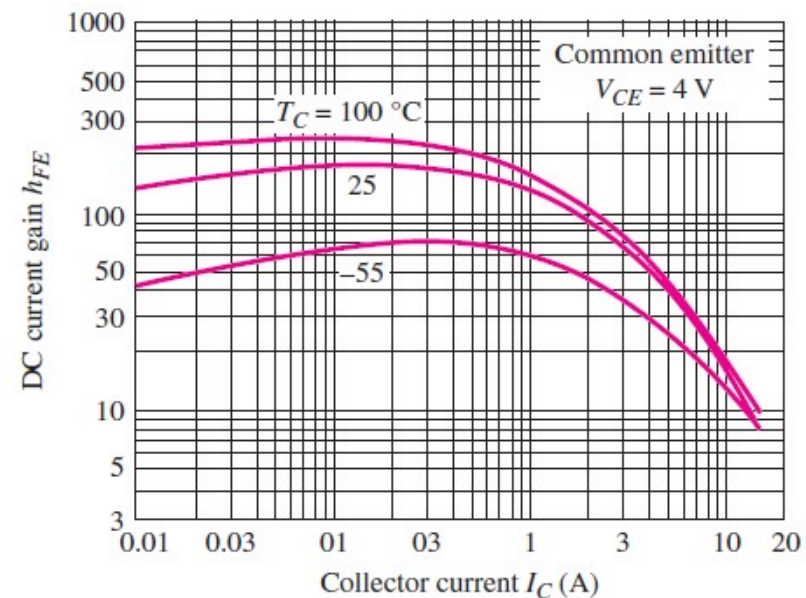
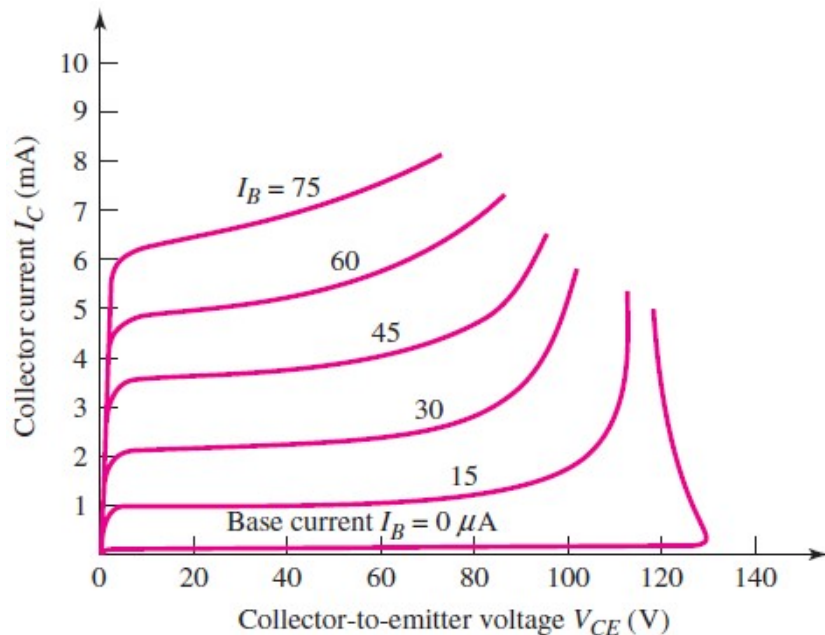


Figure 8.1 Typical dc beta characteristics (h_{FE} versus I_C) for 2N3055

Safe Operating Area (SOA)

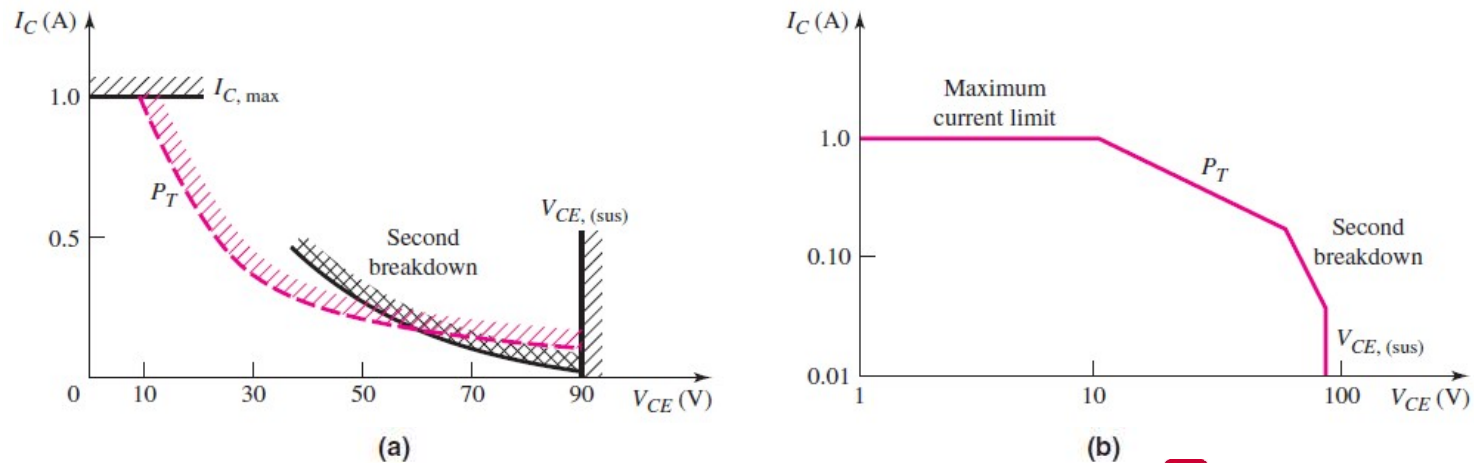


Figure 8.3 The safe operating area of a bipolar transistor plotted on: (a) linear scales and (b) logarithmic scales

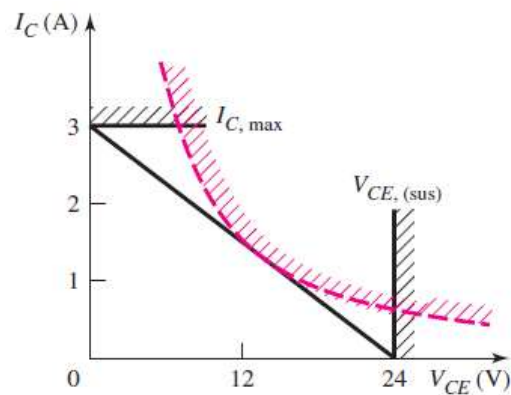


Figure 8.5 DC load line within the safe operating area

TIP142 / TIP147:

30 V: 4 A

40 V: < 3 A

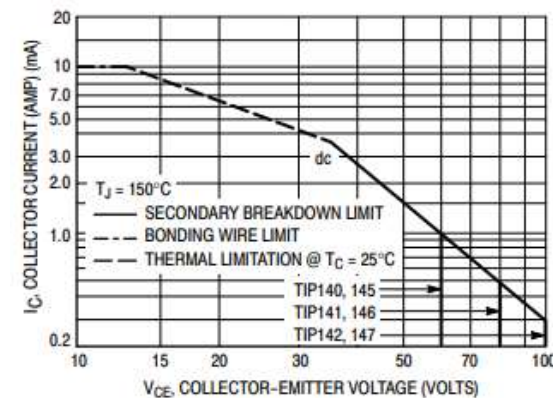


Figure 6. Active-Region Safe Operating Area


Power MOSFETs

Table 8.2 Characteristics of two power MOSFETs


Parameter	2N6757	2N6792
$V_{DS}(\text{max})$ (V)	150	400
$I_D(\text{max})$ (at $T = 25^\circ\text{C}$)	8	2
P_D (W)	75	20

No thermal runaway

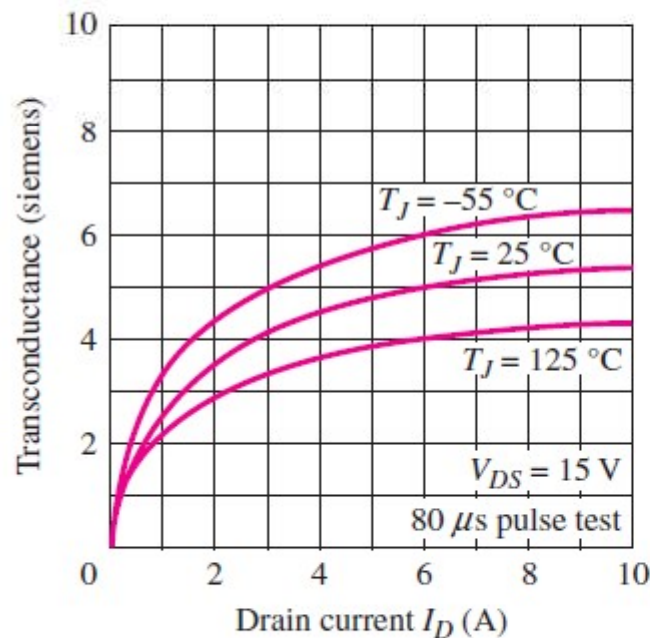■ Transconductance decreases with temperature



(a)

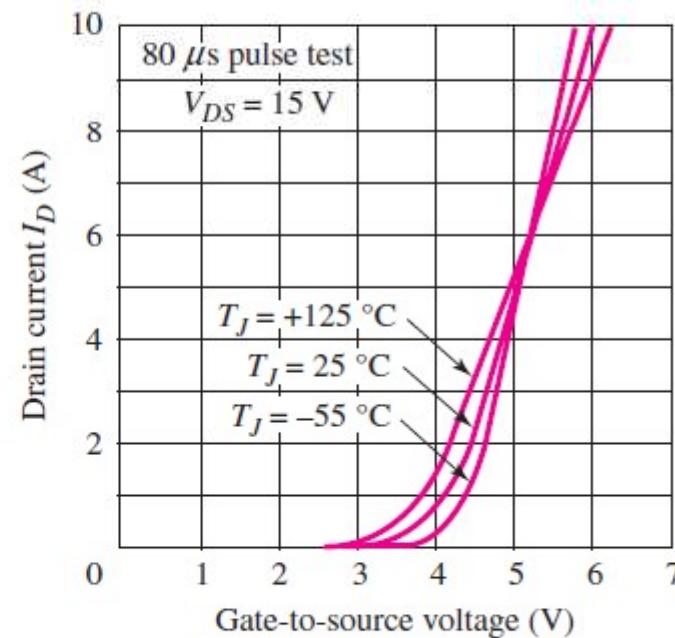

(b)

Figure 8.7 Typical characteristics for high-power MOSFETs: (a) transconductance versus drain current; (b) transfer characteristics

Power MOSFETs

Structure of MOSFETs

- HEXFET:
 - N-channel: IRF540
 - P-channel: IRF9540
- Normal FET:
 - N-channel: IRF530
 - P-channel: IRF9530

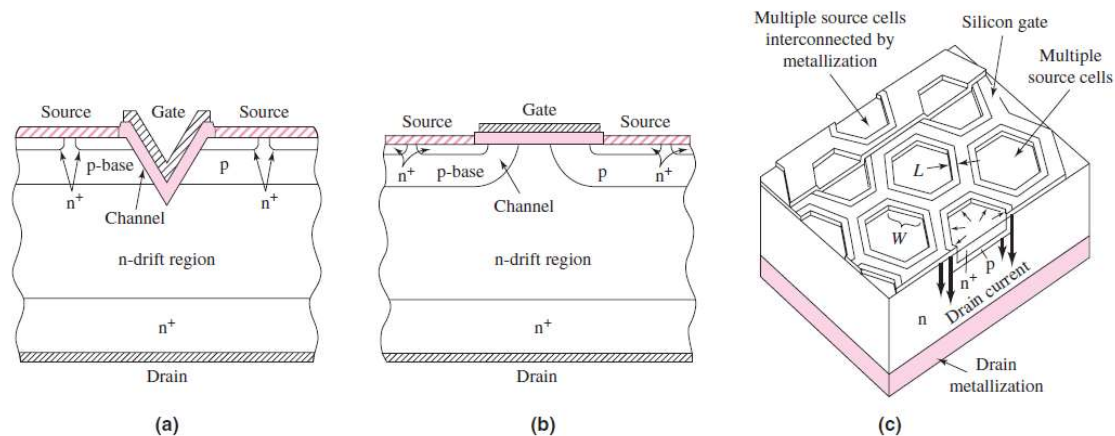
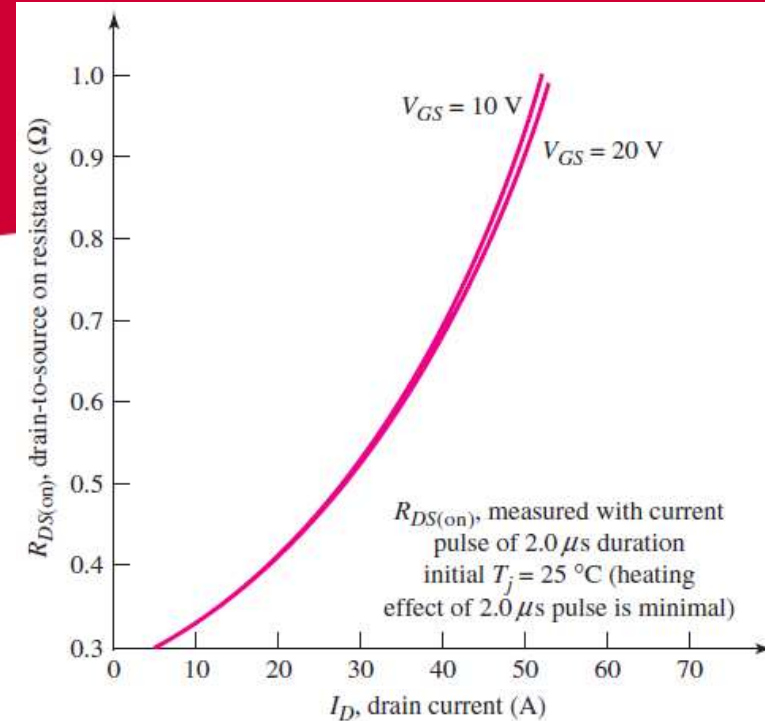


Figure 8.8 (a) Cross section of a VMOS device; (b) cross section of DMOS device; (c) HEXFET structure

Heatsinks

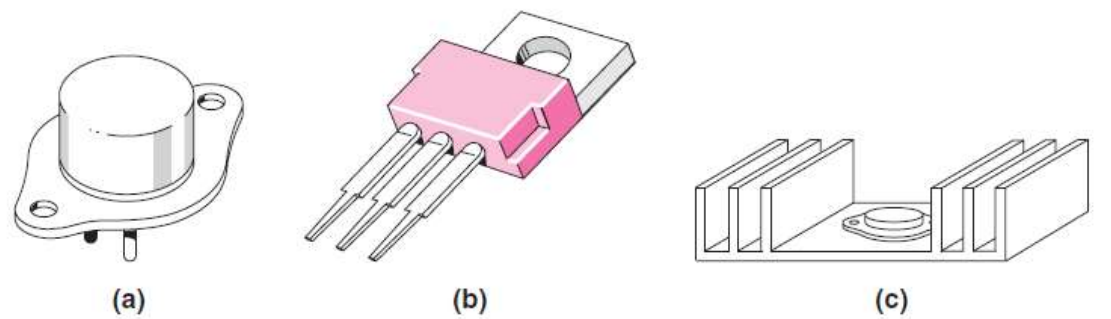


Figure 8.10 Two packaging schemes: (a) and (b) for power transistors and (c) typical heat sink

Max. Temp. Transistor (Silicium)

■ 150 °C – 200 °C

Heatsink needed!

■ What heatsink?

■ Θ [°C/W]: smaller = larger heatsink



Thermodynamics Law:

■ Comparable to Ohm's law

■ ΔT : Temperature difference [°C]

■ P_j : Power dissipation [W]

■ Θ : Thermal Resistance [°C/W]

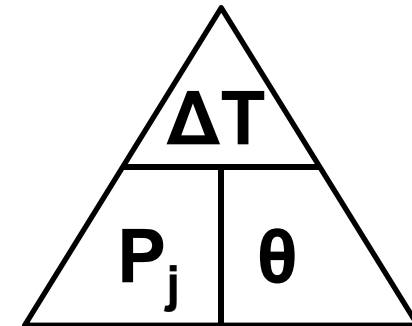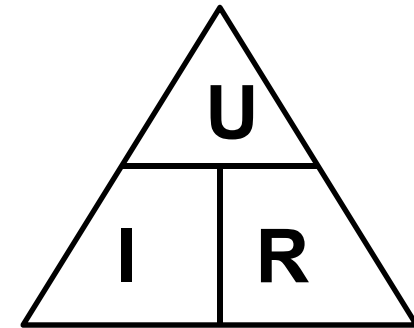

Heatsink calculation

Example:


- Transistor Power Rating: 2 W
- Thermal Resistance Junction -> Case: 5 °C/W
- Thermal Resistance Case -> Heatsink: 2 °C/W
- Thermal Resistance Heatsink -> Ambient: 10 °C/W

Hoe groot zijn de temperaturen?

- What heatsink?
- $T_a = 25\text{ °C}$ (omgevingstemperatuur)

Thermodynamica wet:

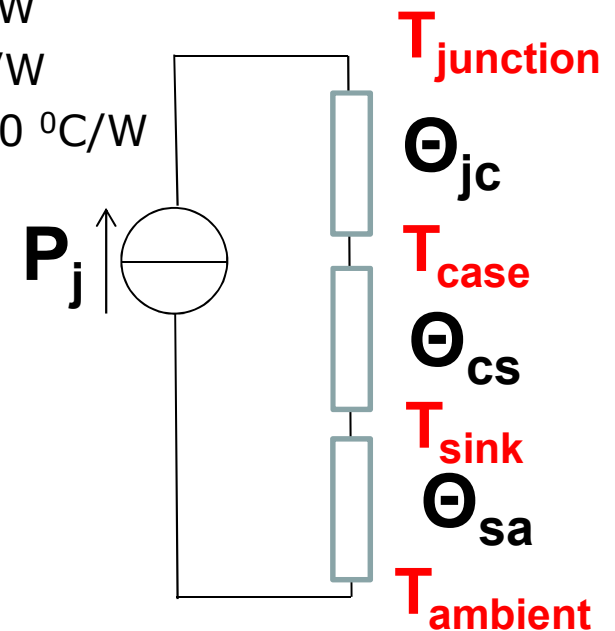- Vergelijkbaar met wet van Ohm
- ΔT : Temperatuurverschil [°C]
- P_j : Power dissipation [W]
- Θ : Thermal Resistance [°C/W]



Heatsink calculation

Example:

- Transistor Power Rating: 2 W
- Thermal Resistance Junction -> Case: 5 °C/W
- Thermal Resistance Case -> Heatsink: 2 °C/W
- Thermal Resistance Heatsink -> Ambient: 10 °C/W

Solution:

$$\Delta T_{\text{sink,ambient}} = T_{\text{sink}} - T_{\text{ambient}} = 2 \times 10 = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$$


$$T_{\text{ambient}} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow T_{\text{sink}} = 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T_{\text{case,ambient}} = T_{\text{case}} - T_{\text{ambient}} = 2 \times (10+2) = 24 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_{\text{ambient}} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow T_{\text{case}} = 49 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T_{\text{junction,ambient}} = T_j - T_a = 2 \times (10+2+5) = 34 \text{ }^{\circ}\text{C}$$
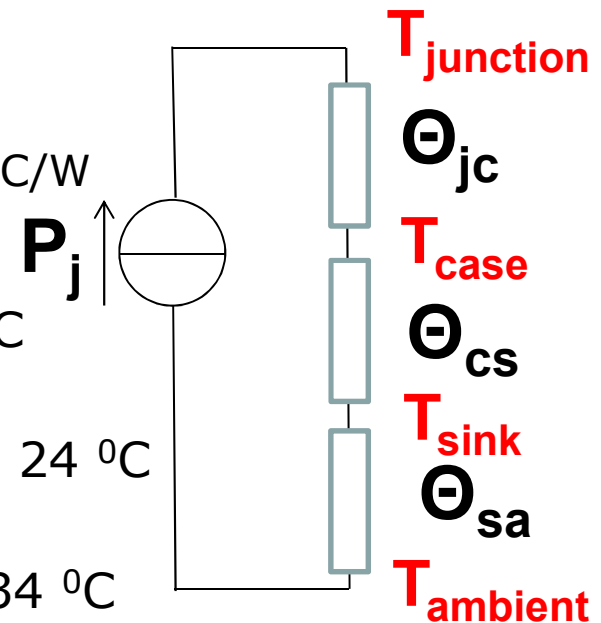
$$T_{\text{ambient}} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow T_{\text{junction}} = 59 \text{ }^{\circ}\text{C}$$



Heatsink calculation


Example MJ15003 power transistor

- Power Transistor: $P = 25 \text{ W}$; $\Theta_{jc} = 0.7 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$
- Assume $\Theta_{ca} = 5 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$
- Ambient Temperature $T_a = 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Max. Junction Temperature: $150 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Bepaal Junction-temperatuur zonder heatsink
- Welke heatsink is nodig?
 - Mica-washer: $\Theta = 0.5 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$


Oplossing:

- $\Delta T_{ja} = T_j - T_a = 25 \times (0.7 + 5) = 142.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 - $T_a = 50 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow T_s = 192.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (zonder heatsink)
- $\Delta T_{ja} = T_j - T_a = 25 \times (0.7 + 0.5 + \Theta_H)$
 - $150 - 50 = 30 + 25 \cdot \Theta_H$
 - $\Theta_H = 70/25 = 2.8 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$ (gewenste heatsink grootte)


Classes of Amplifiers

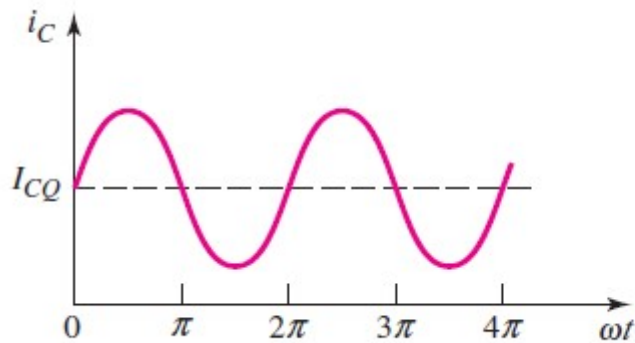


(a)

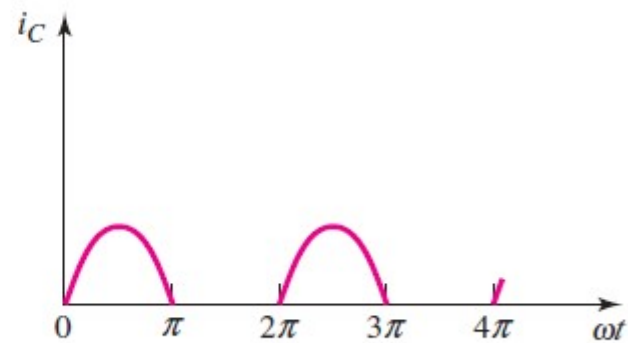

(b)

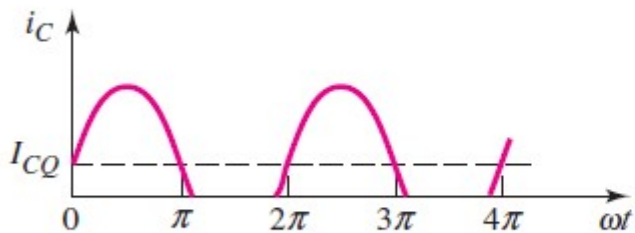

(c)

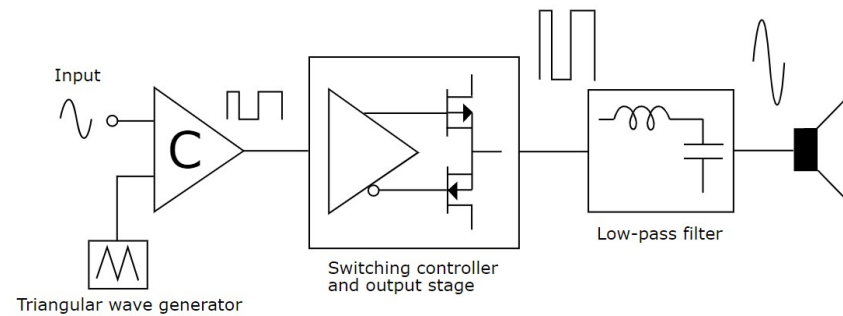

(a) Class A

(c) Class AB

(b) Class B

(d) Class D


Class A amplifier

Advantage:

- Lowest distortion => high-quality amplifier

Disadvantage:

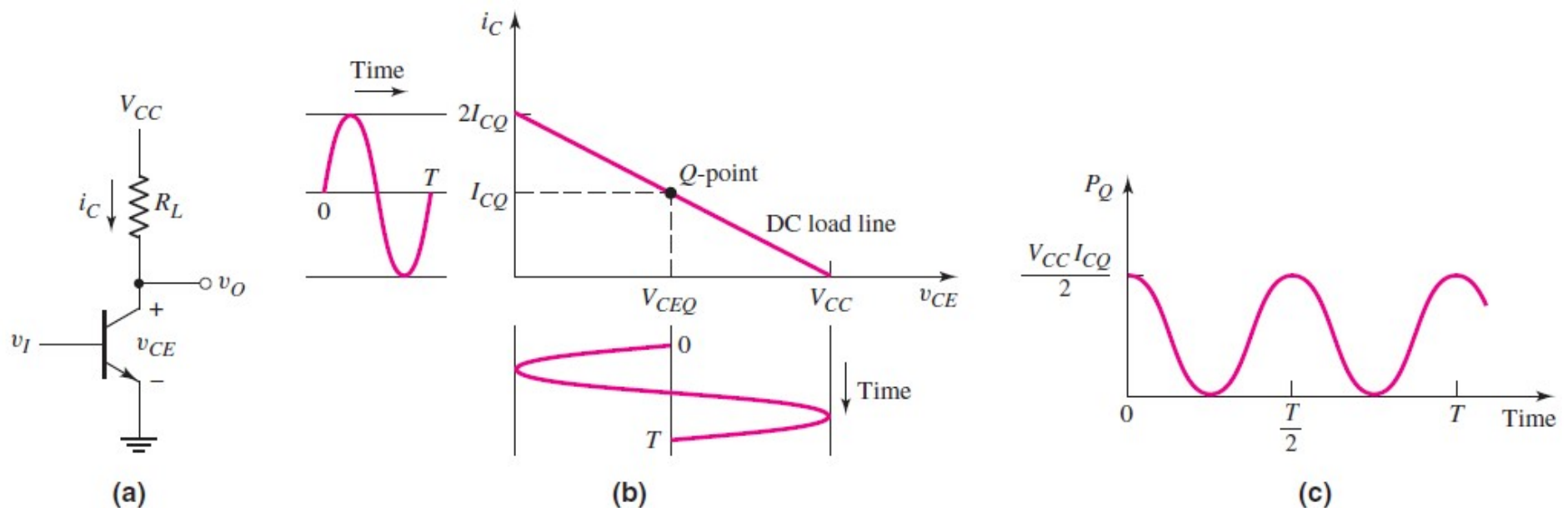- Always on => low-efficiency (10-15 % max.)
- Large heatsinks



Class B amplifier

- Class B not a practical amplifier
 - Because of BJT imperfections
 - Crossover distortion as a result

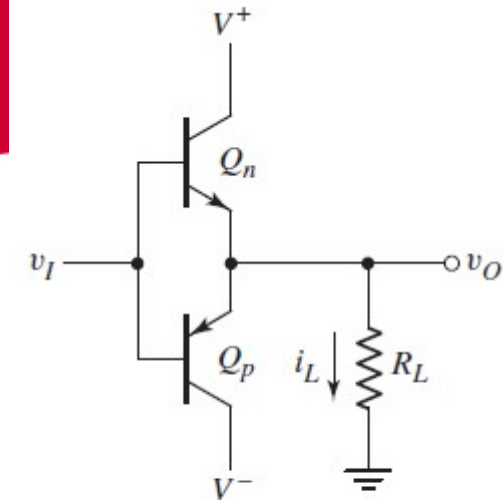


Figure 8.19 Basic complementary push-pull output stage

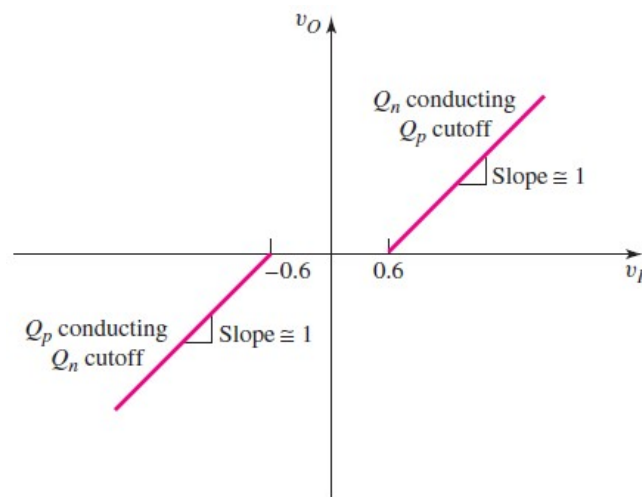


Figure 8.20 Voltage transfer characteristics of basic complementary push-pull output stage

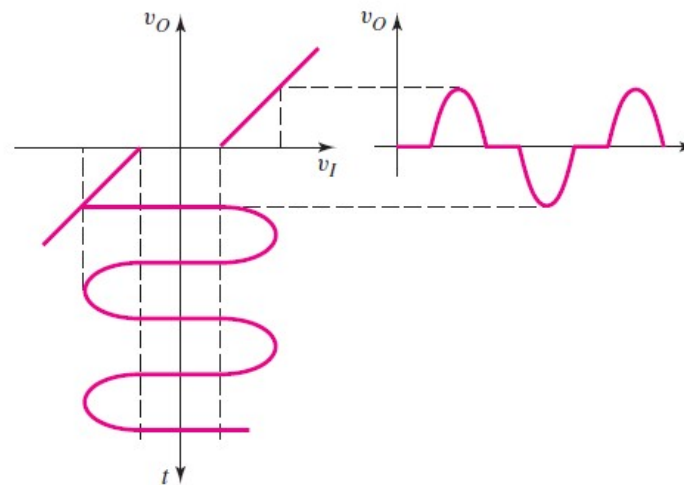


Figure 8.21 Crossover distortion of basic complementary push-pull output stage

Class AB amplifier

Difference with Class B:

- Small bias current set
- Most practical amplifiers use this
- V_{be} multiplier (bias voltage) needed

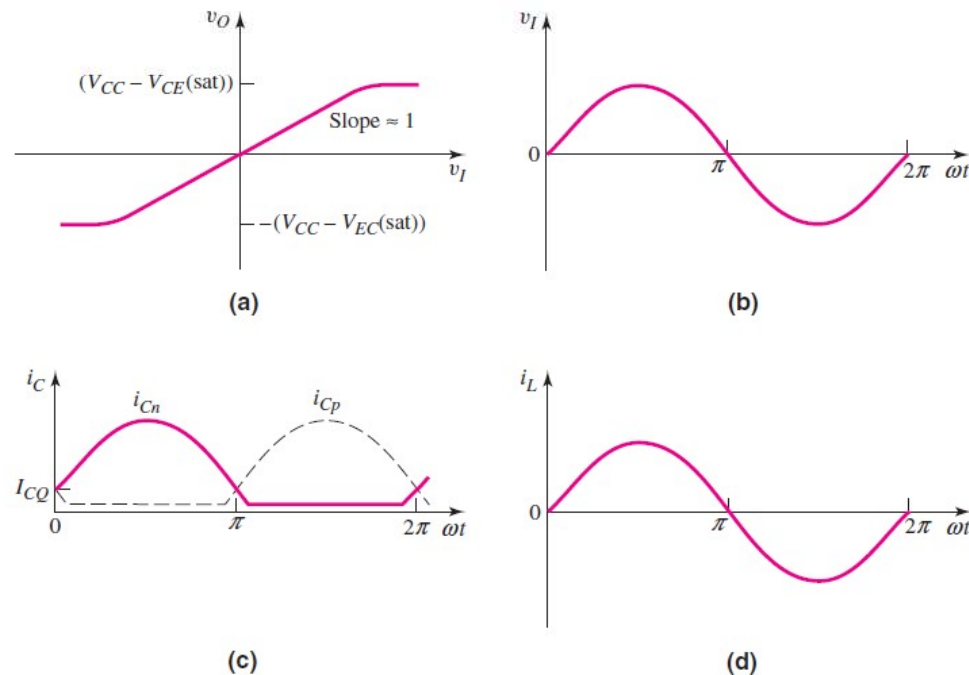


Figure 8.25 Characteristics of a class-AB output stage: (a) voltage transfer curve, (b) sinusoidal input signal, (c) collector currents, and (d) output current

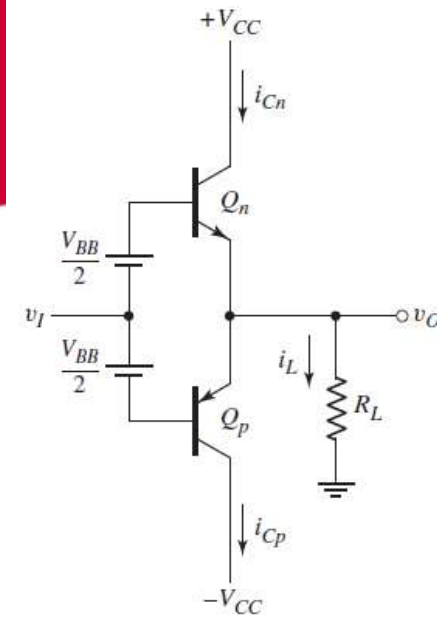


Figure 8.24 Bipolar class-AB output stage


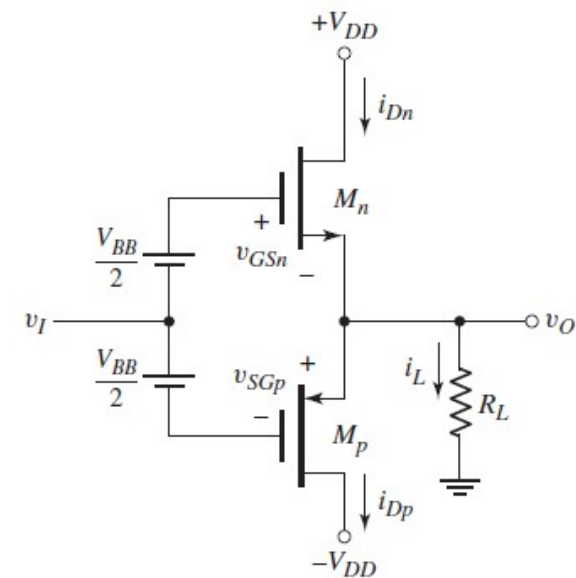


Figure 8.26 MOSFET class-AB output stage

Class AB amplifier

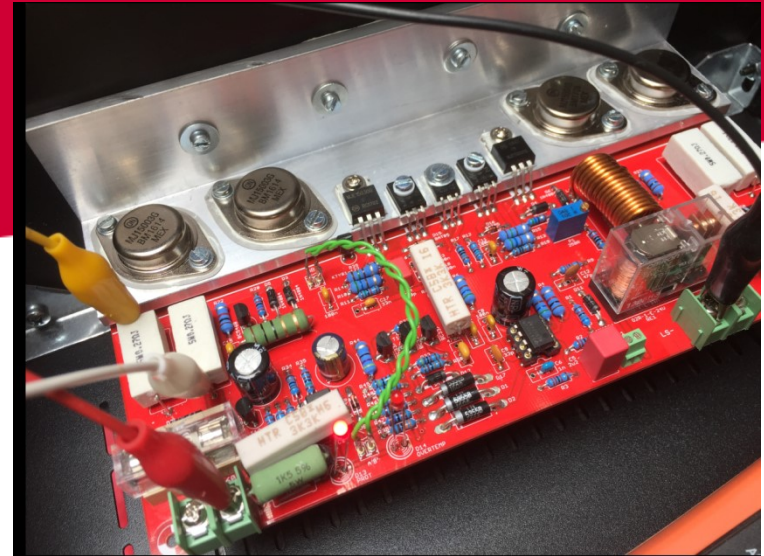

Typical Components:


- **Input-Filter:** 1^e orde RC-filters
- **Input Stage (IPS):** verschilversterker met stroombron(nen)
- **Voltage Amplifier Stage (VAS):** common-emitter versterker
- **Vbe-multiplier:** instellen spanningsverschil / ruststroom
- **Output Stage (OPS):** NPN / PNP eindtransistoren
- **Negative feedback (NFB):** terugkoppeling naar IPS, bepaalt A_v
- **Output-Filters:** RC (Zobel) en RL netwerk

Beveiligingen:

- Kortsluitbeveiliging eindtransistoren
- Temperatuur beveiliging
- DC-offset beveiliging
- Over- en onderspanning voedingsspanning

Input Filter


- Eerste orde LPF
 - $f_c = 70 \text{ kHz}$ of hoger
- Eerste orde HPF
 - $f_c = 4 \text{ Hz}$ of lager
- R_6 : voorkomt radio-storingen
- R_{bias} : zorgt voor retourstroom van IPS
- Opdracht: bereken C_c en C_{in} en simuleer in LT-Spice

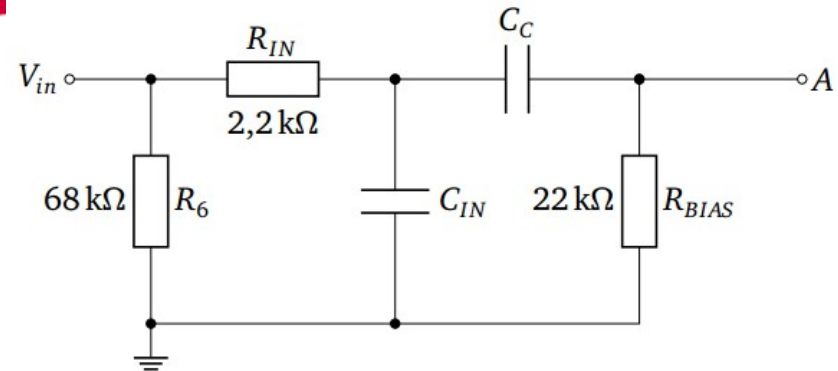

Schakeling 2: Input-netwerk

Input Stage (IPS)

- Drie onderdelen
 - Stroombron
 - Verschilversterker
 - Active-Load (current-mirror)
- Stroombron
 - Lab AB.2 en Lab AB.3 kennisclip voor details!
- Verschilversterker
 - Lab AB.4 kennisclip voor details!
 - Single-ended spanningsversterking zo hoog mogelijk!
 - Daarom R_c zo groot mogelijk
 - Active-load i.p.v. R_c is enorme verbetering
- Active-Load
 - Uitgangsimpedantie wordt bepaald door r_o
 - $r_o = V_A / I_C$ met $V_A = \text{Early-Voltage}$

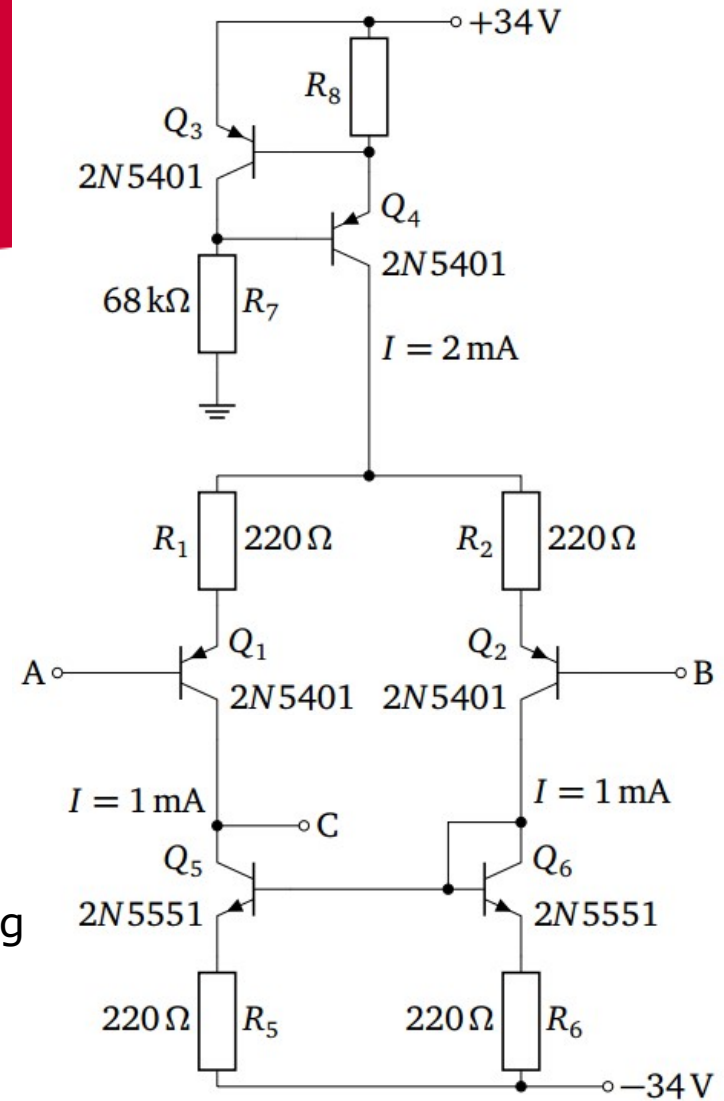

Schakeling 3: Schema van de Input-Stage (IPS)

Voltage Amplifier Stage (VAS)

- Drie onderdelen


- Stroombron
- Common-emitter schakeling
- V_{be} multiplier

- Stroombron


- Lab AB.2 en Lab AB.3 kennisclip voor details!
- In LT-Spice:
 - koppel spanningsbron aan punt E
 - Stel 2 spanningen in, bijv. +10 V en -25 V
 - Bepaal de geleverde stromen
 - $R_{out} = \Delta V / \Delta I$

- Common-Emitter versterker

- $Q_8 + Q_9$: de CE-transistor (Darlington)
- Q_{10} : cascodeschakeling (common-base)
- Q_7 : stroombeveiliging voor Q_9
- Bepaal spanningsversterking m.b.v. $R_c = R_{out}$

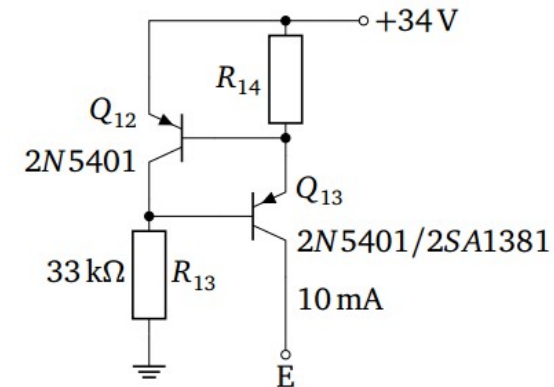

Schakeling 6: Schema van de VAS: Stroombron deelschakeling

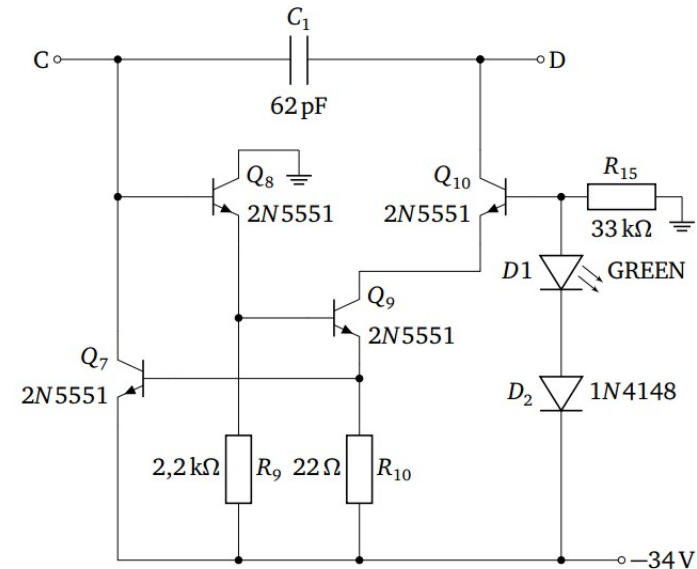


Schakeling 4: Schema van de VAS: common-emitter deelschakeling

Voltage Amplifier Stage (VAS): V_{be} -Multiplier

- **V_{be} Multiplier**


- Lab AB.6 en AB.7 kennisclip voor details
- Instellen van aantal V_{be} overgangen
- Bepaalt de ruststroom van de eindtransistoren
- Instellen tussen $3.0 \times V_{be}$ en $5.5 \times V_{be}$
- $V_{DE} = V_{be} * (1 + R_{12}/(R_{11}+P_1))$
- Draai P_1 naar kleinste spanning!
 - Bij inbedrijfstellen.

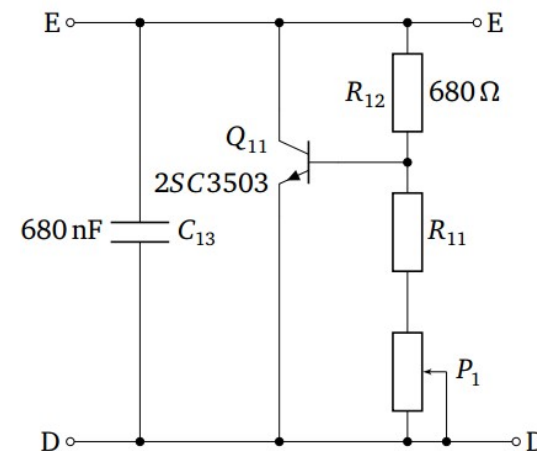

Schakeling 5: Schema van de VAS: V_{BE} -multiplier deelschakeling

Output Stage (OPS)

- Klasse AB eindtrap
 - Kennisclip AB-5 voor details
- Wat is wat?
 - Q_{14} en Q_{15} : pre-drivers
 - Welke stroom loopt hier door?
 - Waar wordt die door bepaald?
 - Kortsluitbeveiliging voor Q_{16}
 - $D_3, Q_{18}, C_{15}, R_{20}, R_{22}$
 - Kortsluitbeveiliging voor Q_{17}
 - $D_4, Q_{19}, C_2, R_{21}, R_{32}$
 - R_{29} en R_{31} : stabilisatiweerstanden
 - Spanningsmeting over punten H en I
 - NFB punt: naar IPS en naar luidspreker

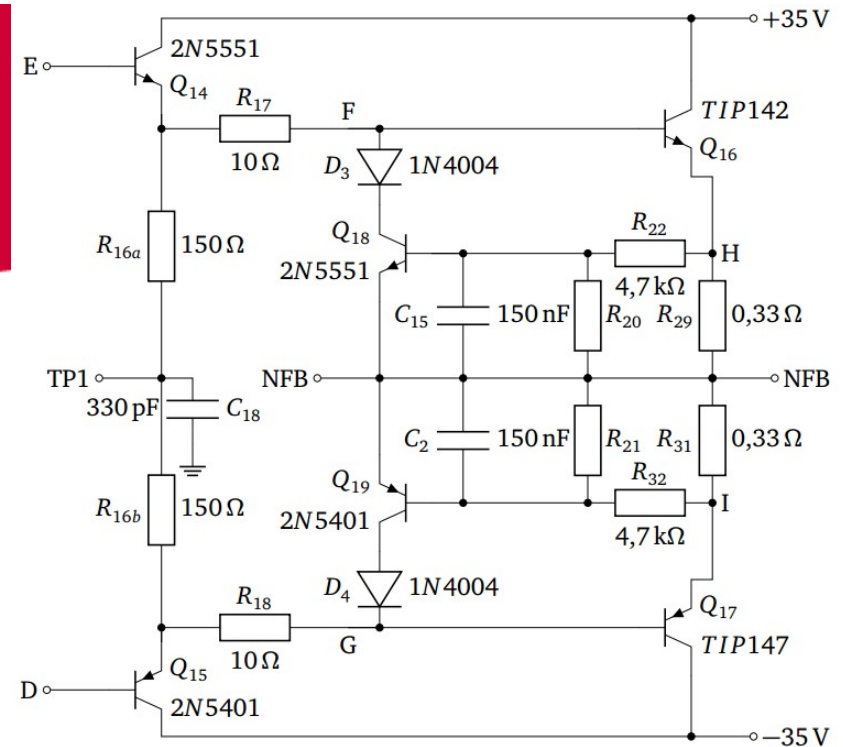

Schakeling 7: Output-stage

Negatieve Feedback (NFB)

- Negatieve feedback

- Closed-loop gain:
$$A_f = \frac{U_o}{U_i} = \frac{A_o}{1 + \beta \cdot A_o}$$

- Open-loop gain A_o zo groot mogelijk

$$A_f = \lim_{A_o \rightarrow \infty} \frac{A_o}{1 + \beta \cdot A_o} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{A_o} + \beta} \approx \frac{1}{\beta}$$

- In schakeling 9: $\beta = R_3 / (R_3 + R_4)$
- Closed-loop gain wordt dan $1/\beta = 1 + R_4/R_3$
- C_{31}/C_{32} : voor DC/lage frequenties wordt $\beta = 1$
 - Vormt met R_3 een RC paar, bereken kantelfrequentie
- C_{41} : voor hoge frequenties wordt $\beta = 1$
 - R_4 en C_{41} vormen RC paar
 - Kantelfrequentie op ongeveer 150 kHz


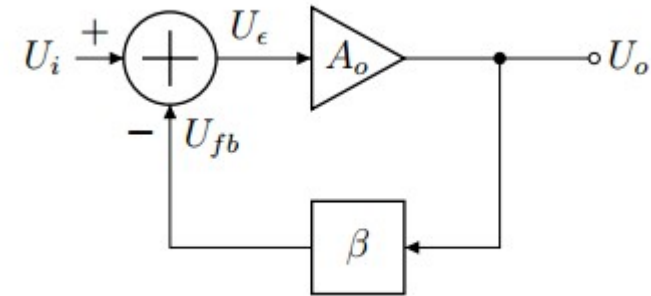


Figure 1.1: An amplifier with negative feedback

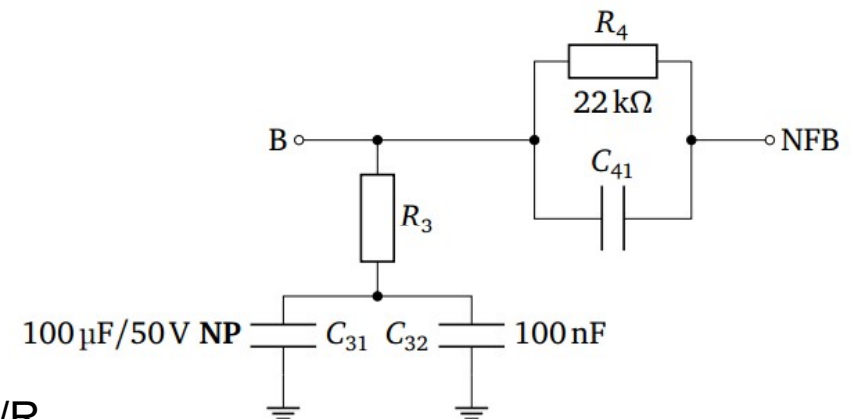

Schakeling 9: Negative-feedback


Output filters

- Zobel netwerk

- R_{30} en C_{17}
- Ook wel Boucherot cell genoemd
- Zorgt voor voldoende belasting bij hoge frequenties
 - Luidspreker is in feite een spoel

- Spoel L_1 en weerstand R_{32}

- Voorkomt problemen bij capacatieve belastingen
- R_{32} mag geen draadgewonden type zijn, bij voorkeur Metal-Oxide-Film
- L_1 zelf wikkelen: ongeveer 15 wikkelingen
- Monteer L_1 over R_{32} en zorg voor aansluiting op print

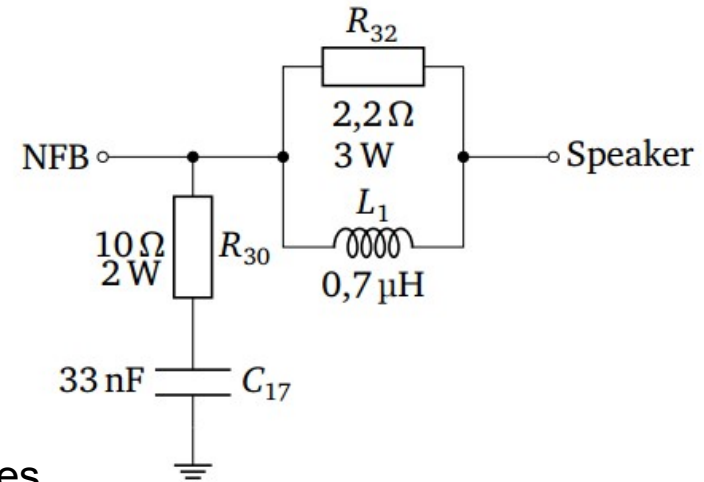

Schakeling 8: Output-stage

Class AB amplifiers