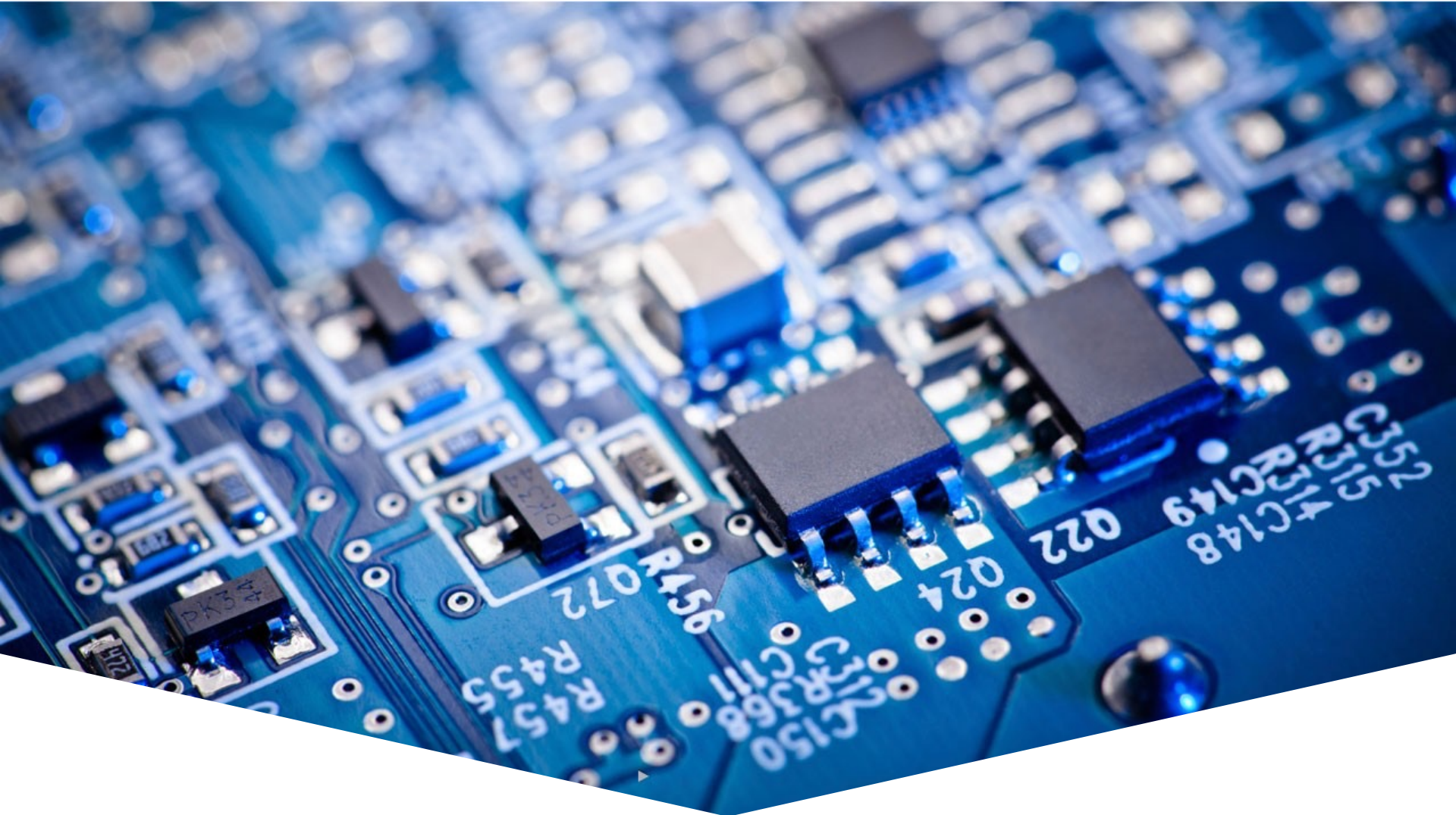




ANALOGUE ELEKTRONICA 2

FEEDBACK AND STABILITY

- Herhaling ANE10:
 - Principe van negatieve feedback
 - Bandwidth extension
 - Feedback topologieën
- Loop Gain
 - Gain and Phase Margin
 - Evaluating loop gain
 - DC-Servo

Negatieve Feedback

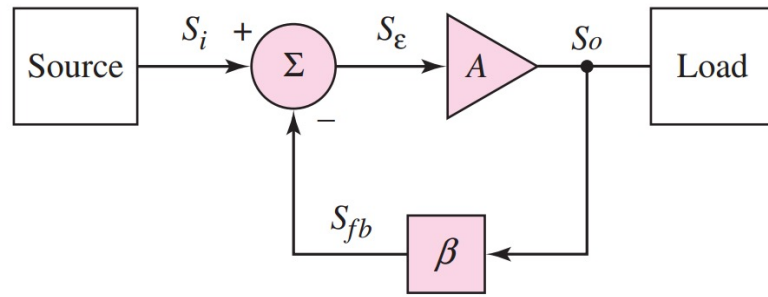


Figure 12.1 Basic configuration of a feedback amplifier

❑ Voordelen:

1. Stabiliseren van versterking
2. Verbeteren van frequentieresponsie
3. Reductie van (niet-lineaire) verstoringen
4. Verbeteren van ingangs- en uitgangsimpedanties

❑ Nadeel:

1. Overall versterking wordt minder
2. Systeem kan instabiel worden voor hogere frequenties

Negative Feedback - Principe

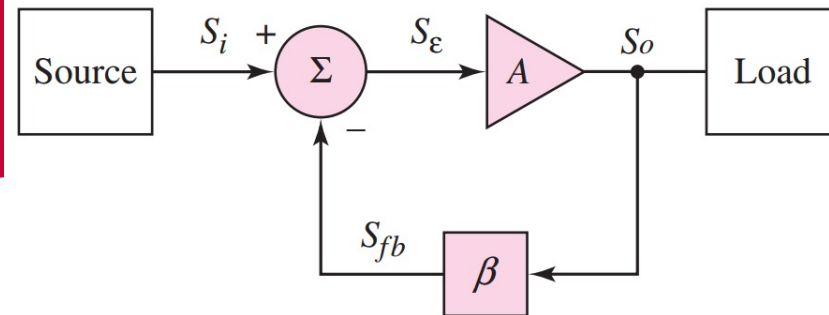


Figure 12.1 Basic configuration of a feedback amplifier

Definities:

- A Open-loop gain (zonder feedback)
- β Loop gain (versterking in de feedback lus)
- A_f Closed-loop gain (versterking met feedback)

Relaties:

$$S_o = A S_\epsilon, \quad S_{fb} = \beta S_o, \quad S_\epsilon = S_i - S_{fb}; \quad \text{Gain: } A_f = \frac{S_o}{S_i}$$

of in matrix notatie:

$$\begin{pmatrix} 1 & -A & 0 \\ \beta & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_o \\ S_\epsilon \\ S_{fb} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ S_i \end{pmatrix}$$

Negative Feedback

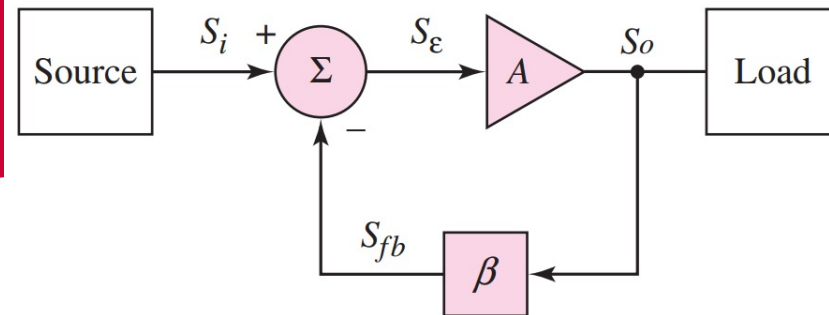


Figure 12.1 Basic configuration of a feedback amplifier

□ Cramer's regel:

$$S_0 = \frac{D_1}{D} ;$$

$$A_f = \frac{S_o}{S_i} = \frac{D_1}{S_i D} ;$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -A & 0 \\ \beta & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + \beta A ,$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 0 & -A & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ S_i & 1 & 1 \end{vmatrix} = A S_i$$

□ Dus de closed-loop gain:

$$A_f = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{1}{\beta + \frac{1}{A}}$$

Bandwidth extension

- Frequentie responsie 1^e orde amplifier:

$$A(s) = \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_h}}$$


← Midband gain
← Kantelfrequentie

- De closed-loop gain:


$$A_f(s) = \frac{A(s)}{1 + \beta A(s)} = \frac{\frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_h}}}{1 + \beta \cdot \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_h}}} = \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_h} + \beta \cdot A_0} = \frac{A_0}{1 + \beta \cdot A_0} \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_h(1 + \beta A_0)}}$$

- Conclusie:

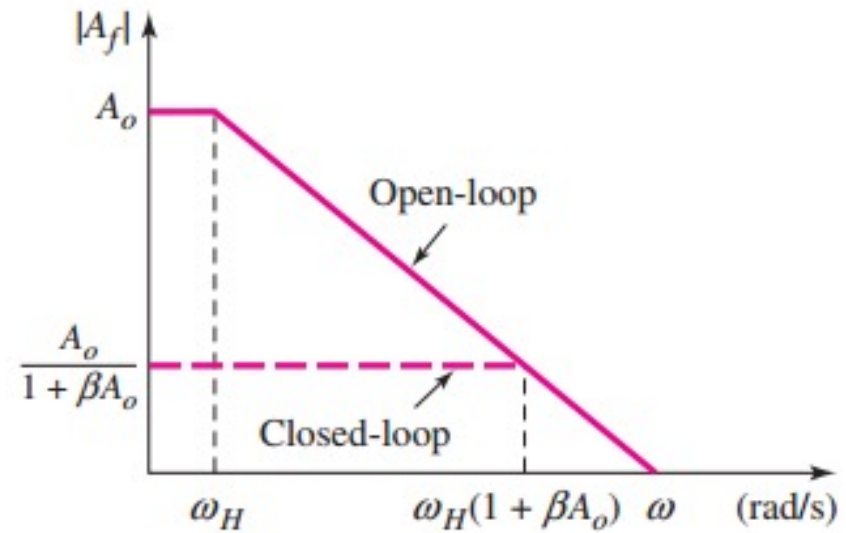- Closed-loop gain is factor $1 + \beta A_0$ kleiner geworden
- Kantelpunt is factor $1 + \beta A_0$ groter geworden: $\omega_{fh} = \omega_h (1 + \beta A_0)$



Negative Feedback

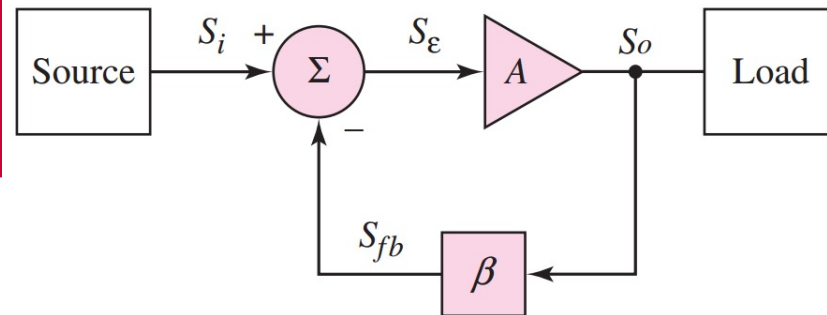

Open-loop gain: A

Transfer functie: β

Loop gain: $T = \beta A$

Closed-loop gain: A_f

$$A_f = \frac{A}{1 + T} = \frac{A}{1 + \beta A}$$

Figure 12.1 Basic configuration of a feedback amplifier

Open-loop kantelpunt: f_H


Closed-loop kantelpunt: f_{fH}

Bandwidth extension:

$$f_{fH} = (1 + \beta A) f_H$$


$$A_f f_{fH} = A f_H$$

$$A_{vf} = \frac{V_o}{V_i}$$

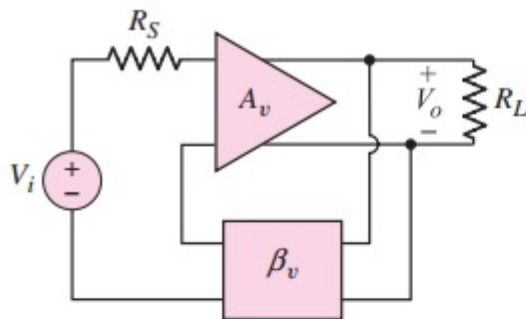

(a) Series-shunt

Voltage amplifier

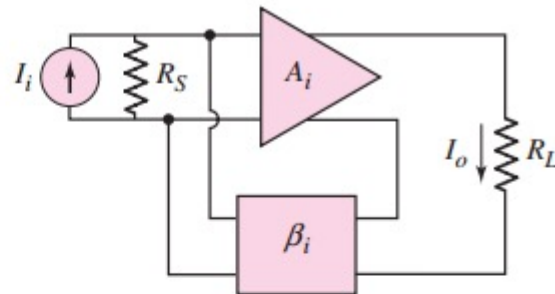


(b) Shunt-series

Current amplifier


$$A_{if} = \frac{I_o}{I_i}$$

$$Y_f = \frac{I_o}{V_i}$$

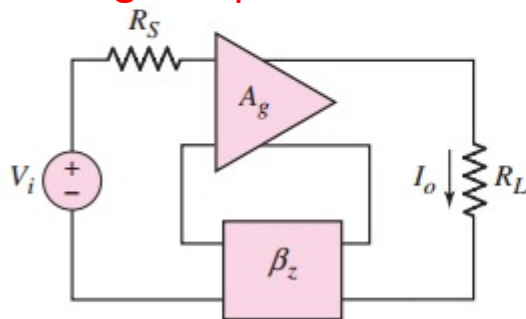

(c) Series-series

Transconductance amplifier

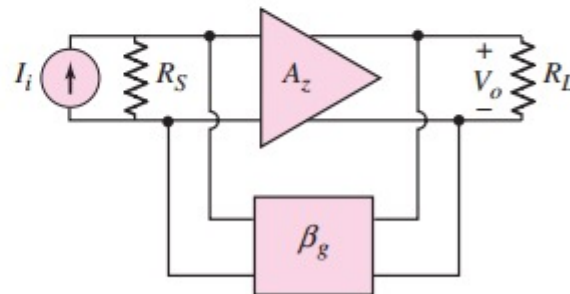

(d) Shunt-shunt

Transresistance amplifier

$$Z_f = \frac{V_o}{I_i}$$

Dit is een voorbeeld van een feedback systeem:

$$\begin{pmatrix} 1 & -A_v & 0 \\ \beta_v & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_o \\ V_\varepsilon \\ V_{fb} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ V_i \end{pmatrix}$$

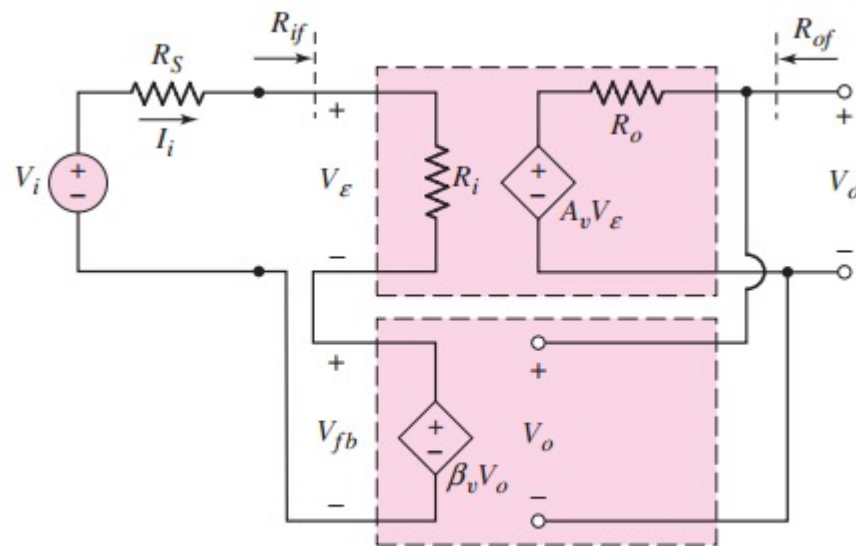


Figure 12.6 Ideal series–shunt feedback topology

$$V_o = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -A_v & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ V_i & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -A_v & 0 \\ \beta_v & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{V_i A_v}{1 + \beta_v A_v}$$

$$A_{vf} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_v}{1 + \beta_v A_v}$$

Series-shunt topologie - ingangsimpedantie

Ingangsimpedantie met feedback R_{if} :

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_i}, \quad I_i = \frac{V_\varepsilon}{R_i}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -A_v & 0 \\ \beta_v & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_o \\ V_\varepsilon \\ V_{fb} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ V_i \end{pmatrix}$$

$$V_\varepsilon = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \beta_v & 0 & -1 \\ 0 & V_i & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -A_v & 0 \\ \beta_v & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{V_i}{1 + \beta_v A_v},$$

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_i} = (1 + \beta_v A_v) R_i$$

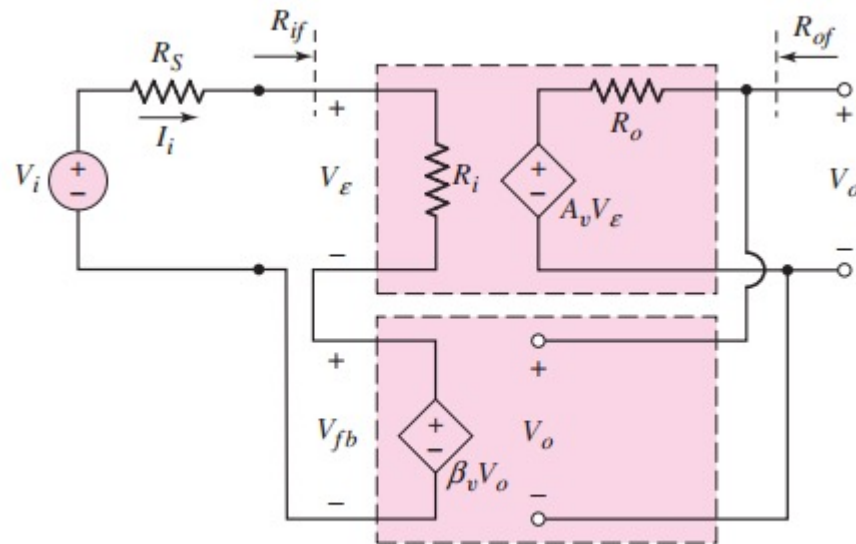


Figure 12.6 Ideal series-shunt feedback topology

Series-Shunt topologie - uitgangsimpedantie


Analoge Elektronica

Om de uitgangsimpedantie $R_{of} = \frac{V_x}{I_x}$ te berekenen:

- ❑ sluit ingang kort
- ❑ zet een testspanning V_x op de uitgang

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -\beta_v & 0 & 1 \\ 1 & -A_v & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_x \\ V_\varepsilon \\ V_{fb} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ I_x R_o \end{pmatrix}$$
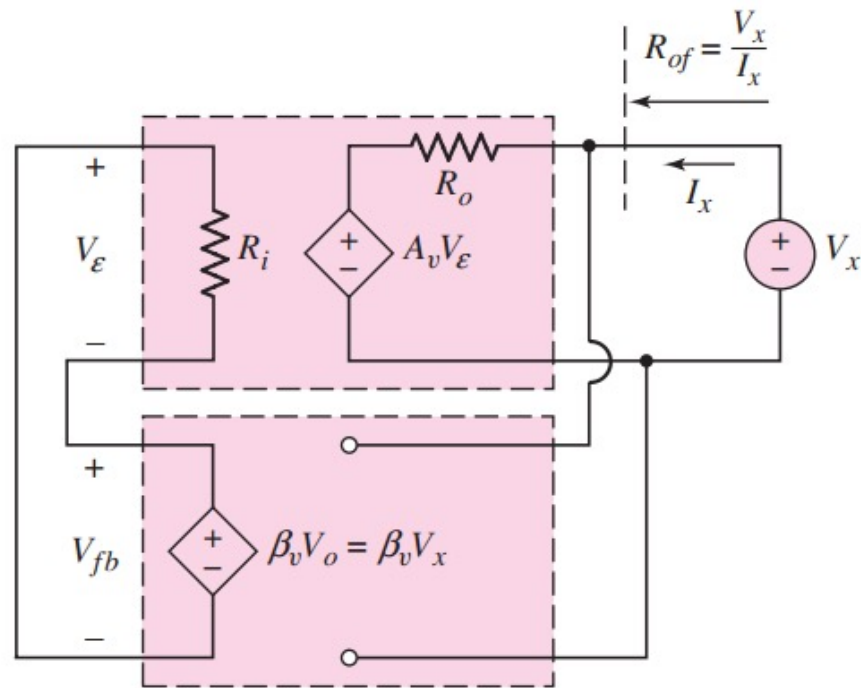
$$V_x = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ I_x R_o & -A_v & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -\beta_v & 0 & 1 \\ 1 & -A_v & 0 \end{vmatrix}} = \frac{I_x R_o}{1 + \beta_v A_v}$$



$$R_{of} = \frac{V_x}{I_x} = \frac{R_o}{1 + \beta_v A_v}$$

Series-shunt topologie - samenvatting

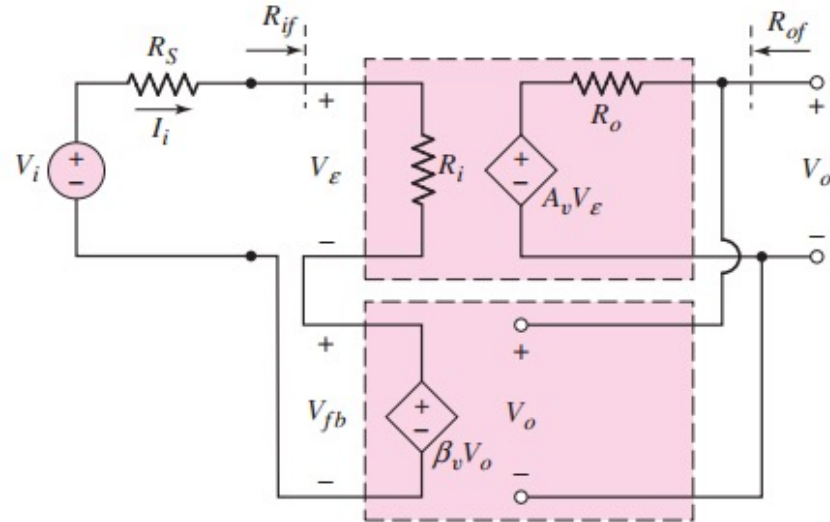


Figure 12.6 Ideal series-shunt feedback topology

❑ Series-shunt = voltage amplifier:

❑ Source-signal: voltage

❑ Output-signal: voltage

❑ Versterking:

❑ wordt stabiel(er) (gewenst!)

$$A_{vf} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_v}{1 + \beta_v A_v}$$

❑ Ingangsimpedantie:

❑ wordt groter (gewenst!)

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_i} = R_i (1 + \beta_v A_v)$$

❑ Uitgangsimpedantie:

❑ wordt lager (gewenst!)

$$R_{of} = \frac{V_x}{I_x} = \frac{R_o}{1 + \beta_v A_v}$$

Loop Gain


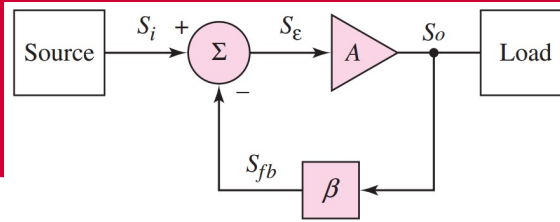
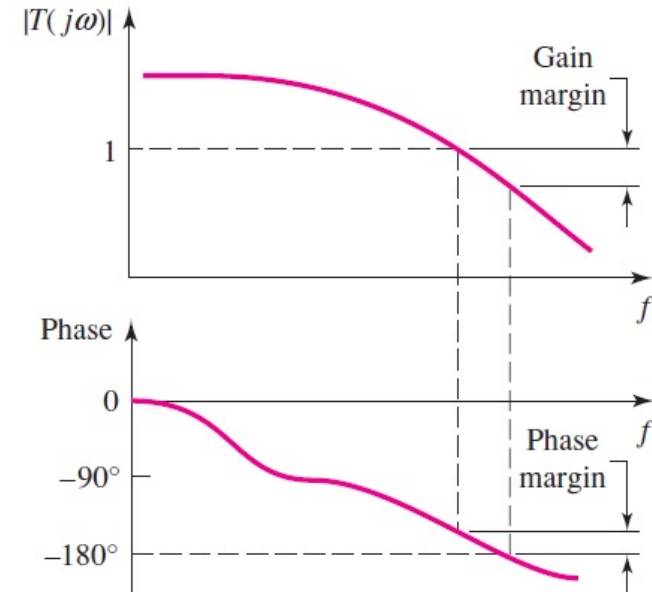



Figure 12.1 Basic configuration of a feedback amplifier

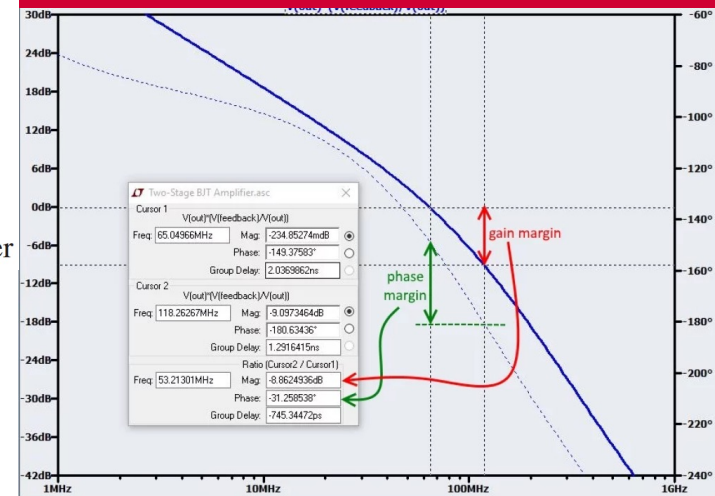- ❑ Loop gain: $T = \beta A$
- ❑ Bepaalt stabiliteit van systeem
- ❑ Te bepalen door systeem 'open te knippen'
- ❑ Meting:
 - ❑ Cursor 1: bij loop-gain van 1 (0 dB)
 - ❑ Cursor 2: bij fase van -180°
- ❑ Gain Margin:
 - ❑ Verschil in dB tussen beide cursors
 - ❑ Minimaal 6 dB voor power-amps nodig
- ❑ Phase Margin:
 - ❑ Verschil in fase tussen beide cursors
 - ❑ Minimaal 45° voor power amps nodig



Evaluating Loop Gain

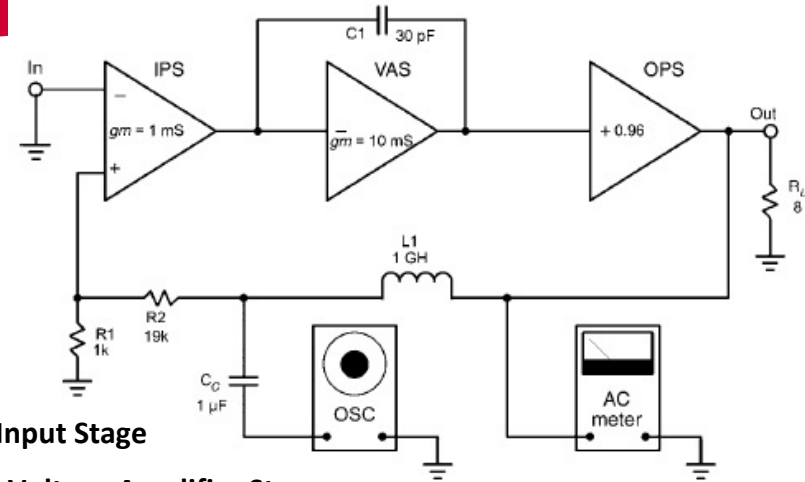
- ❑ Breaking the loop
 - ❑ Signaal toevoegen op input van loop
 - ❑ Frequentie en fase meten op uitgang van loop
- ❑ Probleem:
 - ❑ DC-niveaus / bias moet wel gelijk blijven
 - ❑ Moeilijk door hoge open-loop gain
- ❑ Hoe op te lossen:
 - ❑ LT-Spice: 1 GH spoel in loop plaatsen
 - ❑ Praktijk: DC-Servo toevoegen




IPS: Input Stage

VAS: Voltage Amplifier Stage

OPS: Output Stage

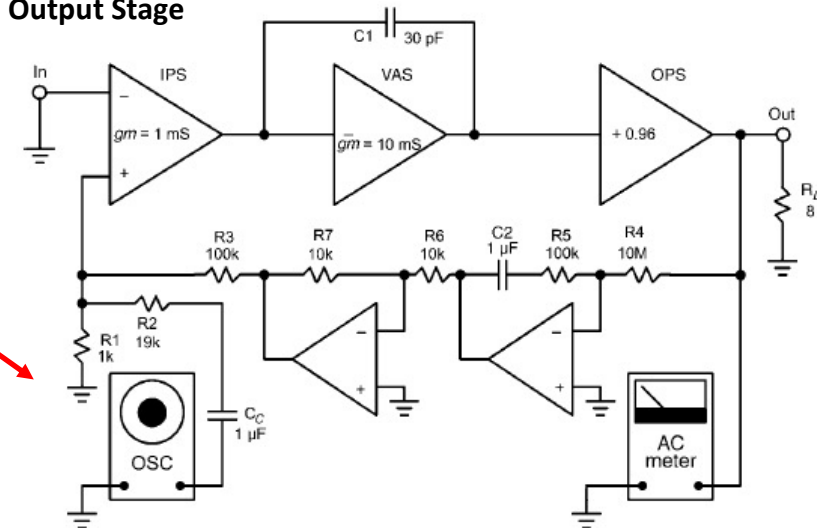

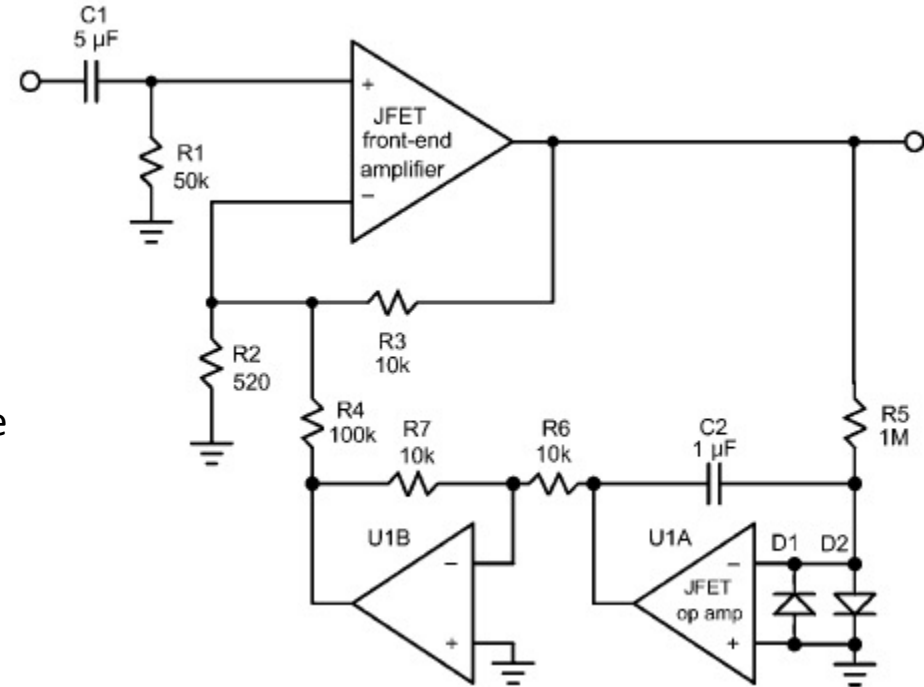- ❑ DC-Servo concept:
 - ❑ DC op output gefilterd door lowpass-filter
 - ❑ Teruggekoppeld naar feedback-loop
 - ❑ DC op output wordt hiermee kleiner
- ❑ Praktijk:
 - ❑ Integrator (U1A) voor lowpass-filter en gain
 - ❑ Inverterende versterker nodig voor juiste fase
 - ❑ Zonder DC-Servo: DC-level is ± 100 mV
 - ❑ Met DC-Servo: DC-level < 10 mV



Behandeld is:

- Feedback & Stability
- Loop-gain & meting
- DC-Servo's